EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*


Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

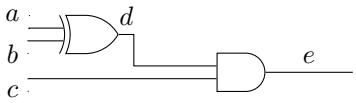Question 2 On considère le circuit suivant.



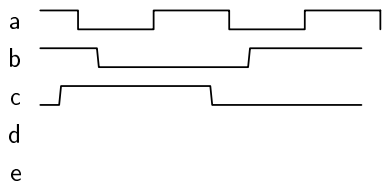Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 3 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010


Question 4
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A + B}$

Question 5 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 1010011
- ☐ 10100111
- ☐ 10100011
- ☐ 10100101

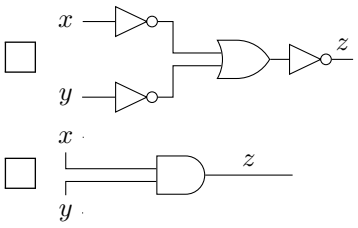Question 6 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?




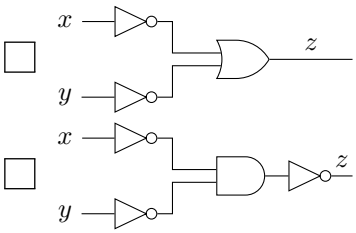


- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Automates (8pts)

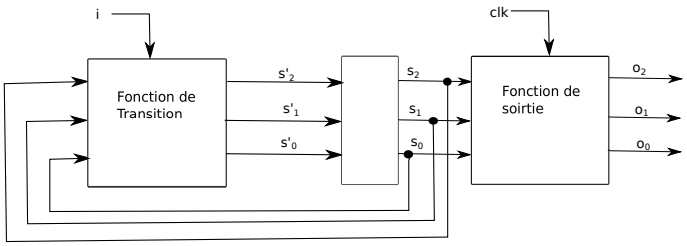
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



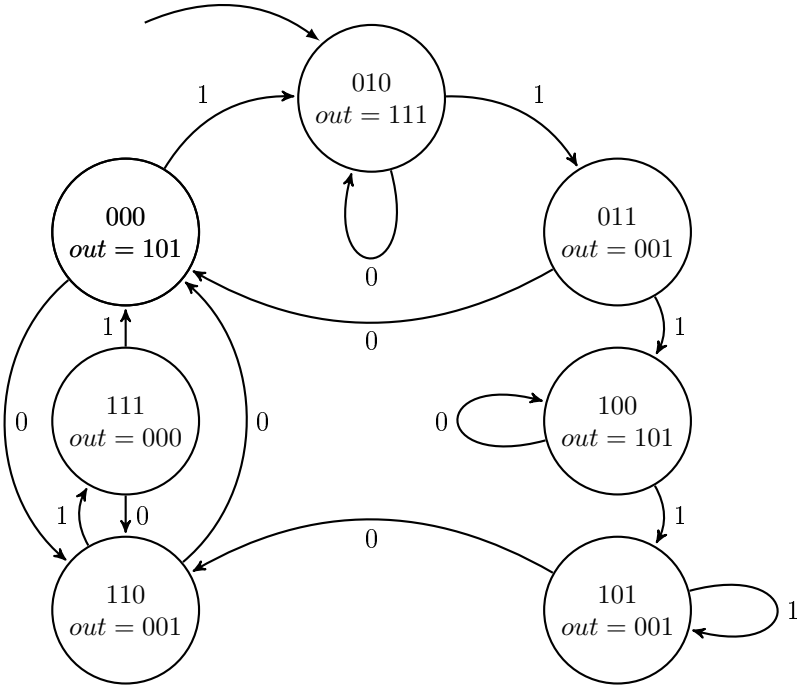L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



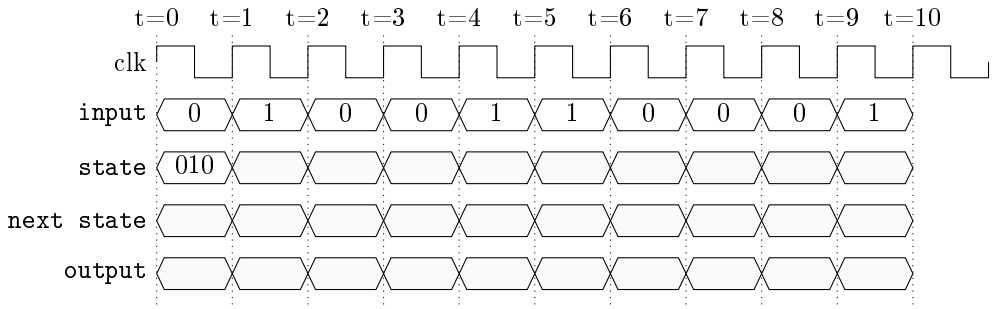Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 12 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*


Question 13 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

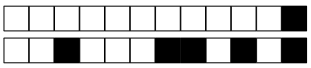

Question 14 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 15 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 16 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 12, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

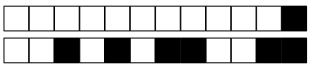



EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en

- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$


Question 2 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 1010011
- ☐ 10100111

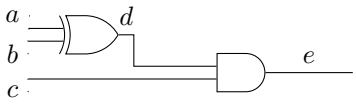Question 3 On considère le circuit suivant.



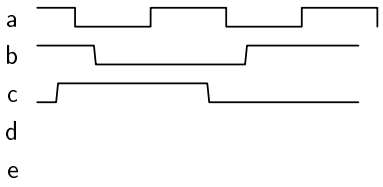
Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

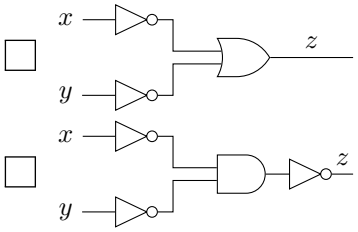Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?



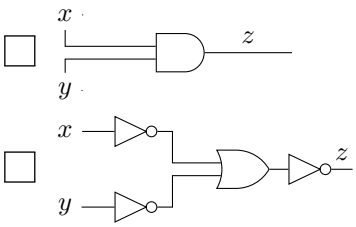

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

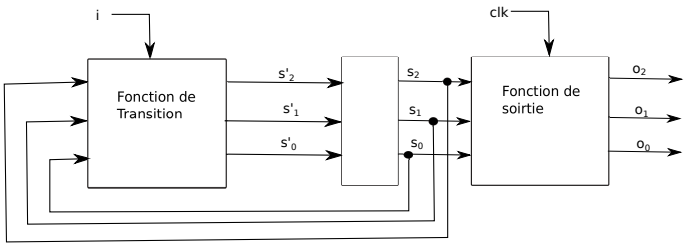
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



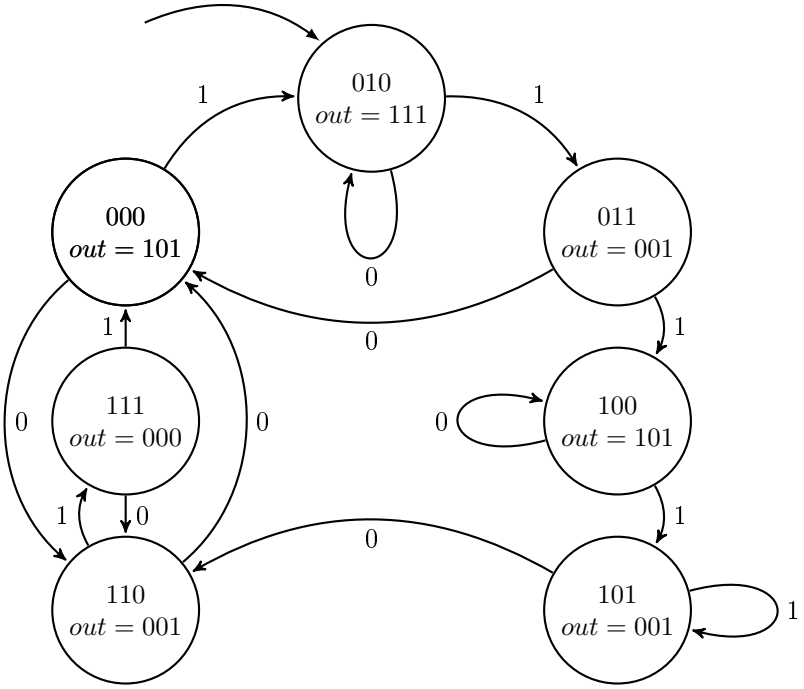L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



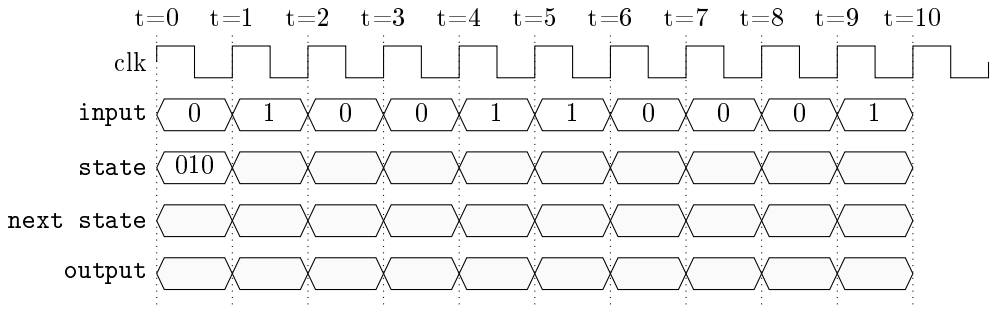Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$


Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

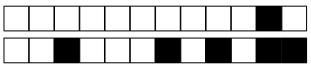

Question 13 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

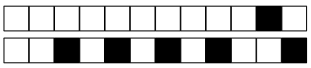Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A + B}$


Question 2 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100

Question 3 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

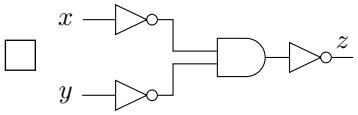☐ 

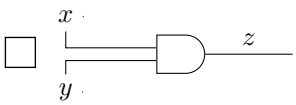☐ 

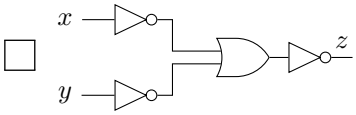☐ 

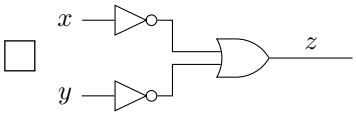☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 4 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 5 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 1010011
- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 10100111

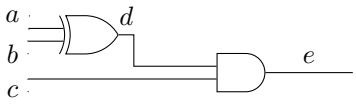Question 6 On considère le circuit suivant.



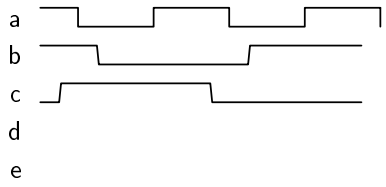Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Automates (8pts)

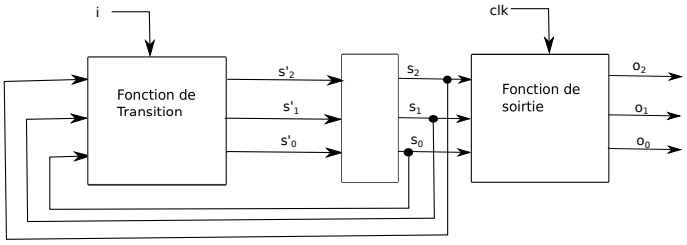
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



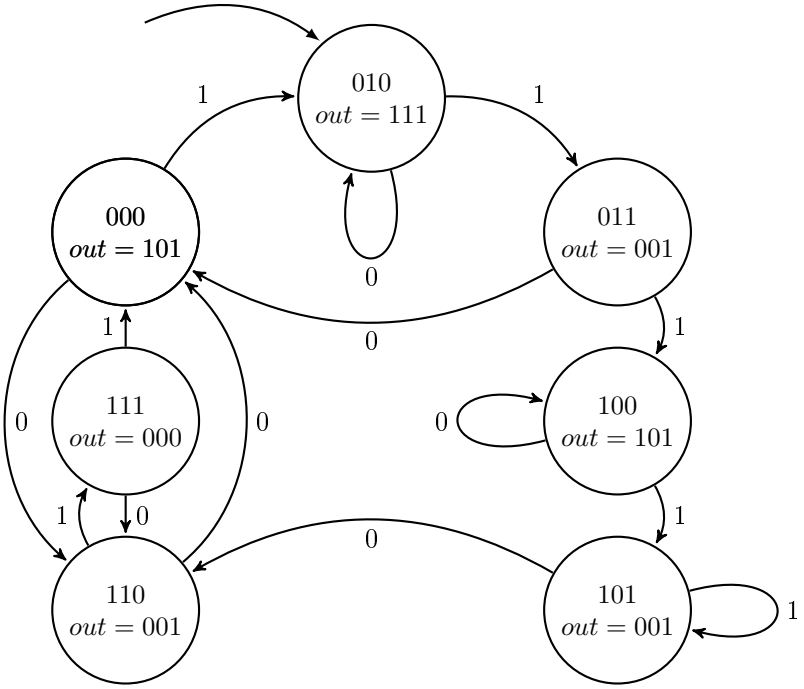L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



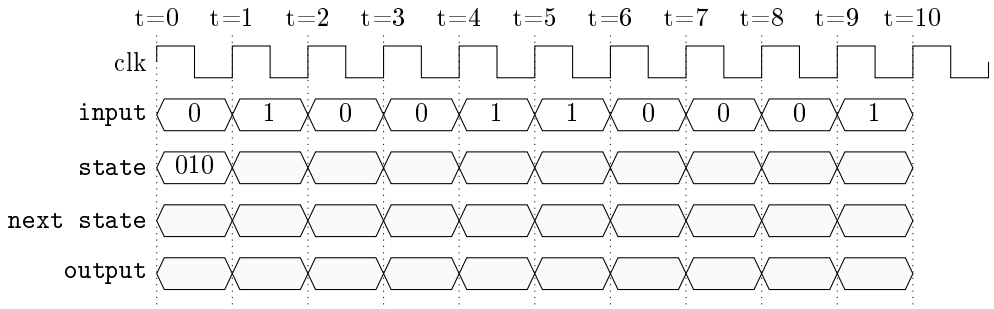Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 11, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 13 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 15 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 16 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:


Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

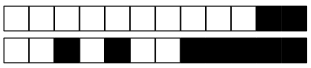☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



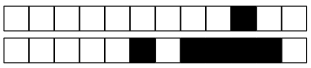

+4/1/30+

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100101
- ☐ 1010011
- ☐ 10100011
- ☐ 10100111

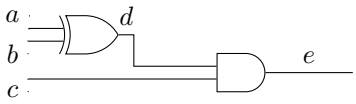Question 2 On considère le circuit suivant.



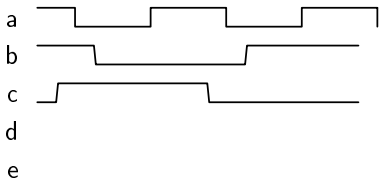
Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

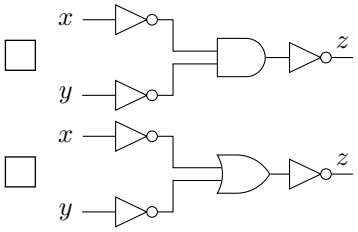Question 3 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?



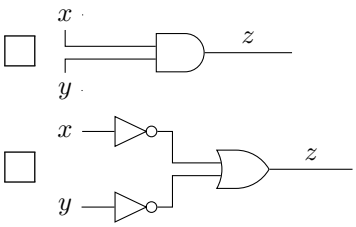

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 4 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 56790

Question 5
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en

- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{B}$


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

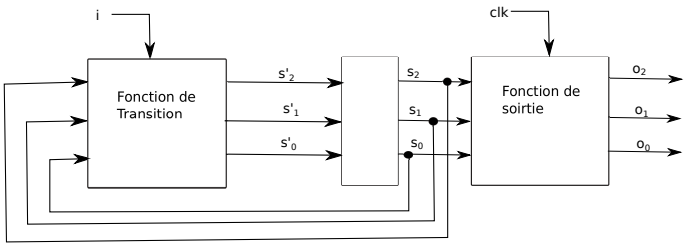
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



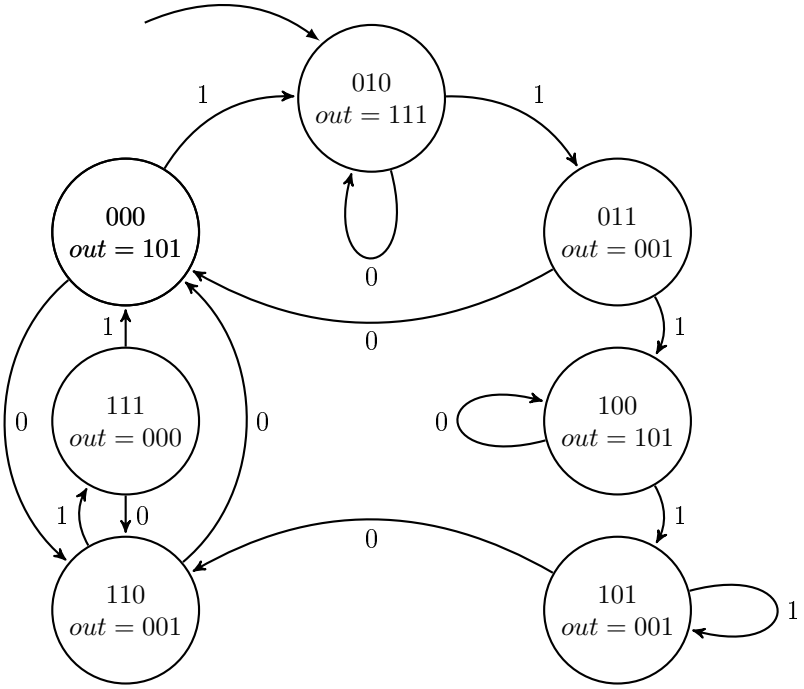L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



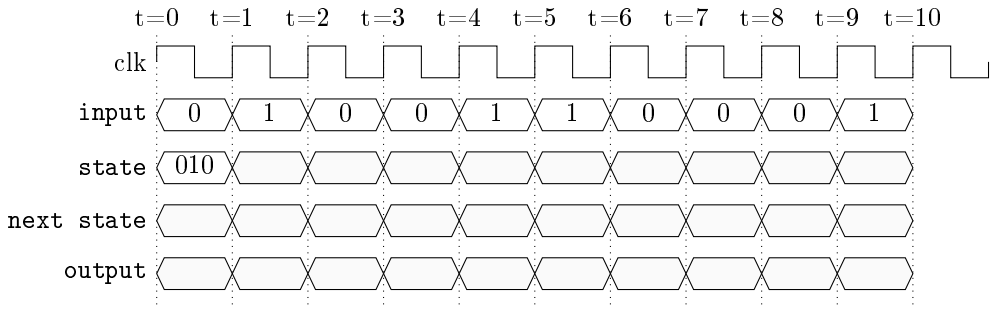Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 14, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 13 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 14 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 15 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									


☐ **ff** ☐ **f** ☐ **p** ☐ **j** ☐ **jj** *Reservé*

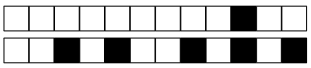Question 16 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*



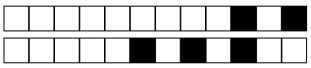

+5/1/20+

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***


Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

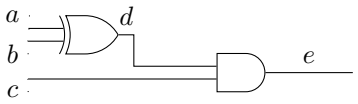Question 1 On considère le circuit suivant.



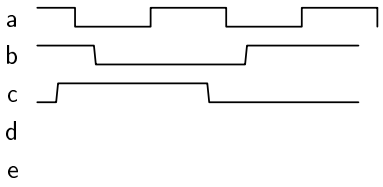Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐f ☐p ☐j *Reservé*


Question 3 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


- ☐ 10100111
- ☐ 10100101
- ☐ 1010011
- ☐ 10100011

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

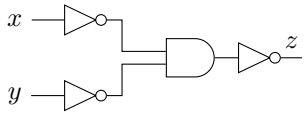☐ 

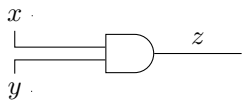☐ 

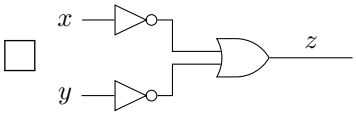☐ 

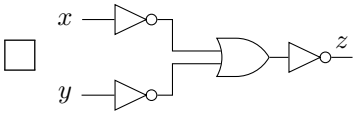☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{A}$

Question 6 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 0110

Automates (8pts)

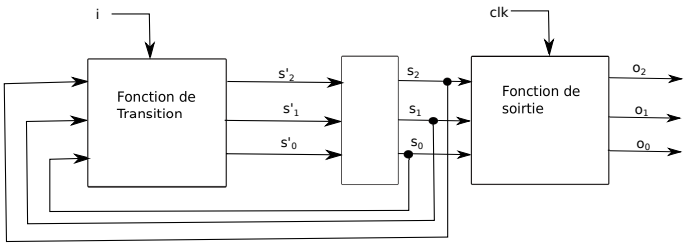
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



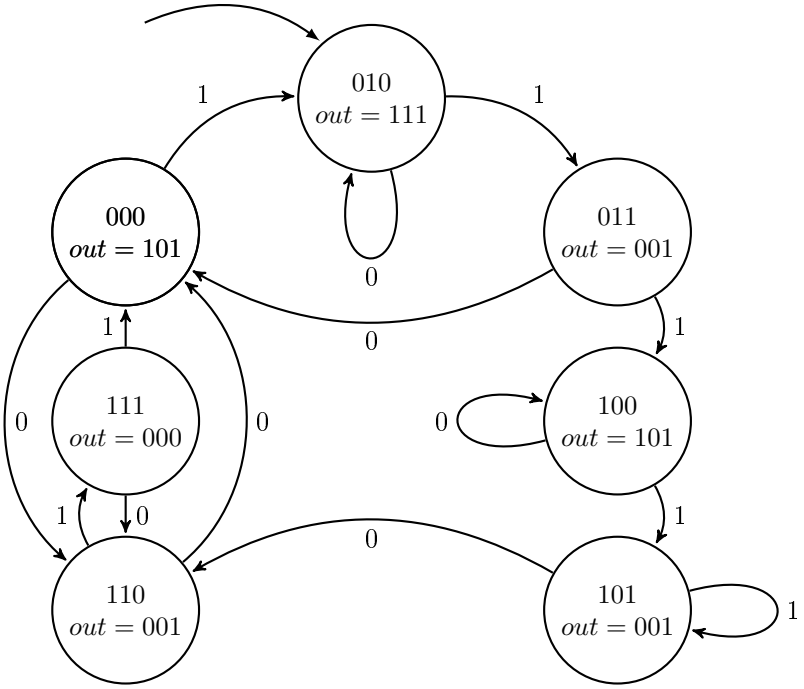L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



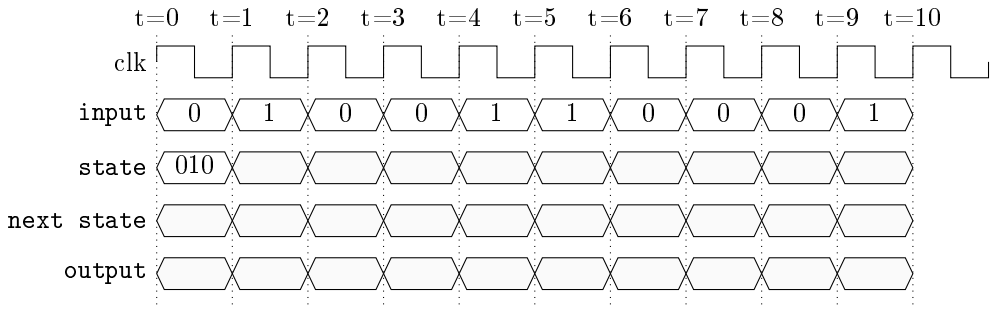Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 14, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 14 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 15 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 16 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

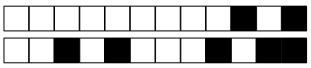☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures


Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*


Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$

Question 2 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

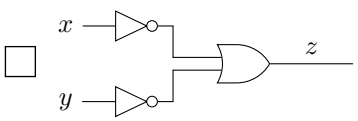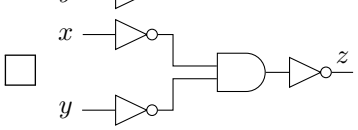
☐ 

☐ 

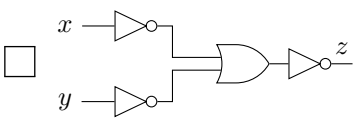☐ 

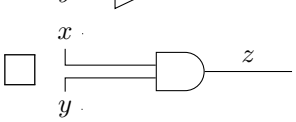☐ 

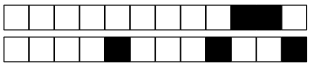
☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*




Question 3 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 0110

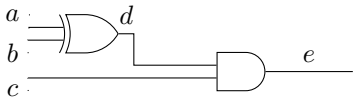Question 4 On considère le circuit suivant.



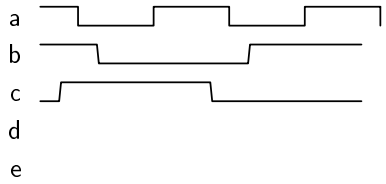Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 5 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100101
- ☐ 1010011
- ☐ 10100011
- ☐ 10100111


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

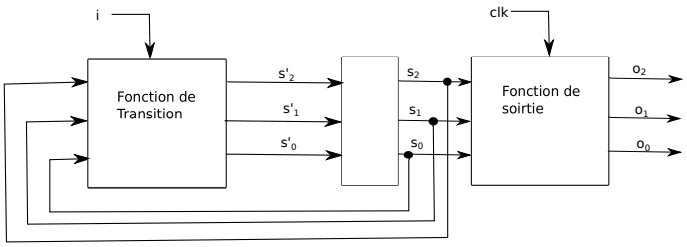
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



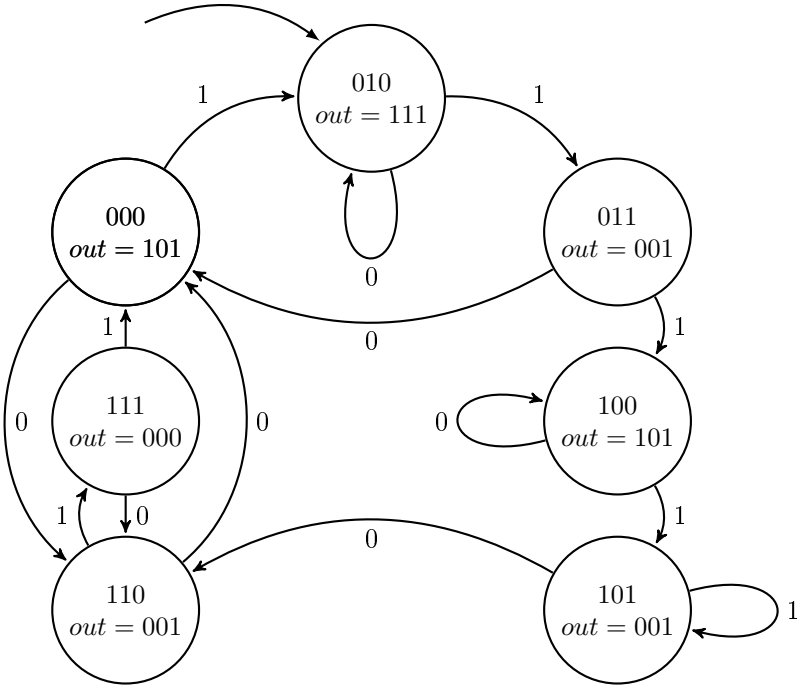L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



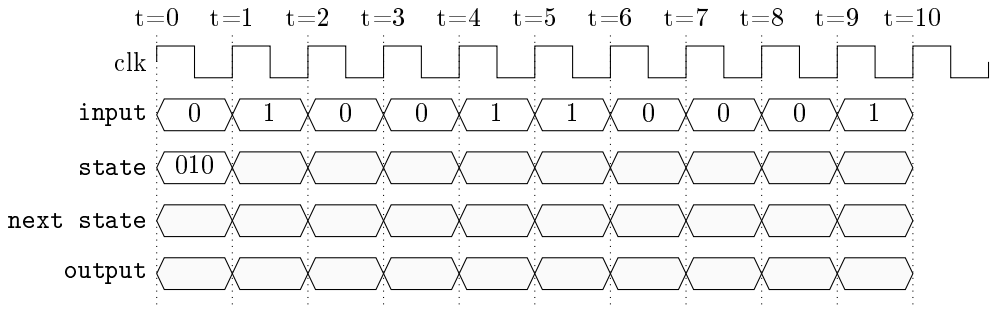Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*


Question 13 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

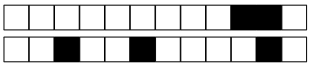Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*



Question 15 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

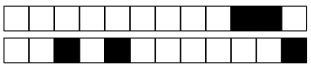Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 0110

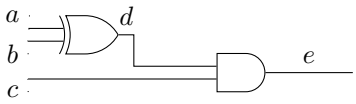Question 2 On considère le circuit suivant.



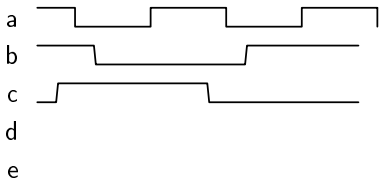Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*


Question 3 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 10100111
- ☐ 1010011


Question 4
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\overline{A + B}$

Question 5 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

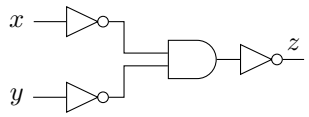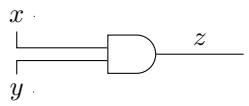☐ 

☐ 

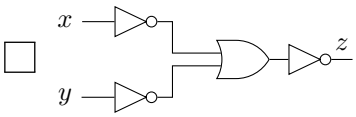☐ 

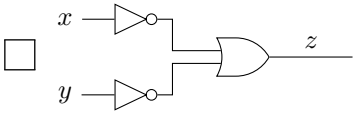☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

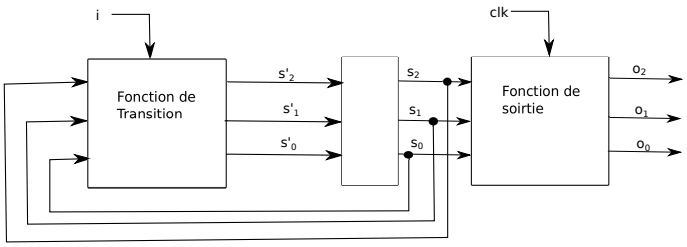
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



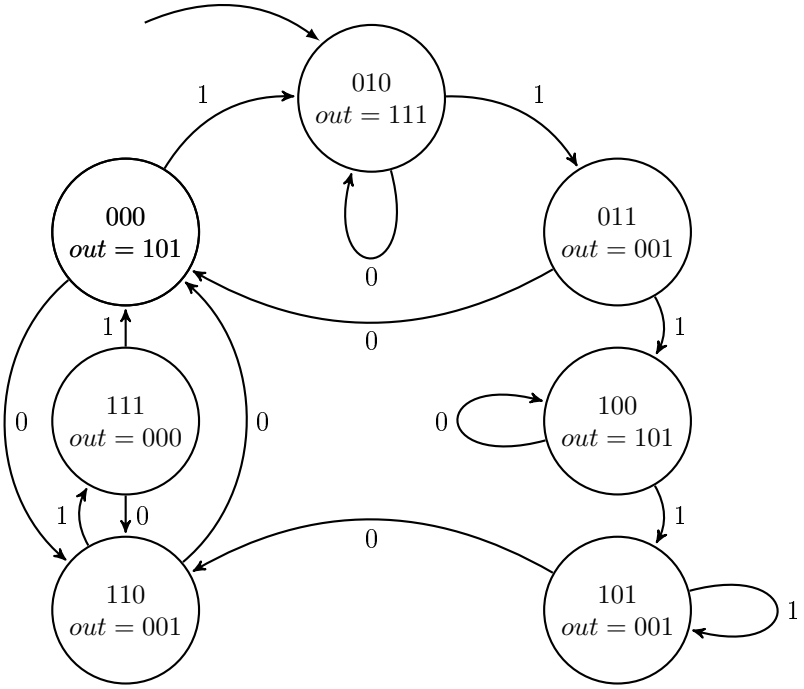L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



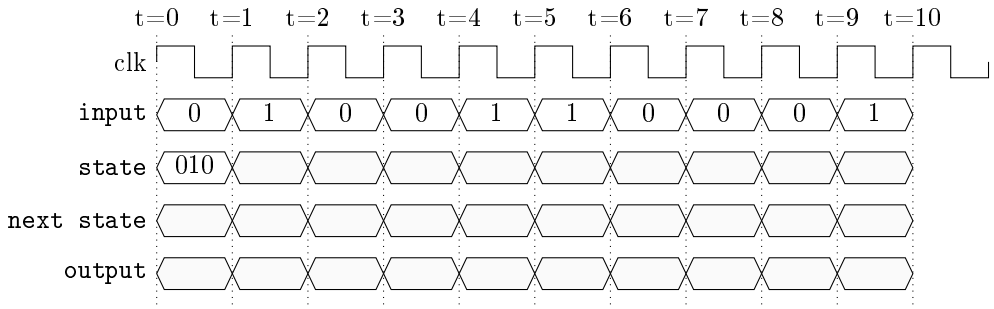Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction		Registres			Cases mémoires				
		$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)		16	15	0	0	0	4	4	4
	li $t4 16								
Label1:	bne $t2, $t4 Label2								
	sw $t2 0($t4)								
Label2:	addi $t3 $t3 1								
	sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*


Question 15 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

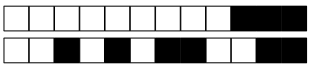



+8/1/50+

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 1010011
- ☐ 10100111
- ☐ 10100101
- ☐ 10100011


Question 2 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1110 0011 0110

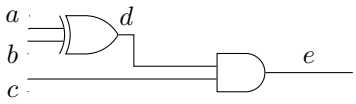Question 3 On considère le circuit suivant.



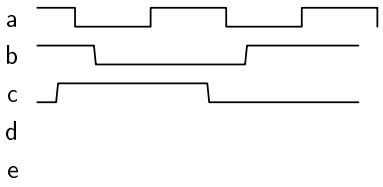
Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.





Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

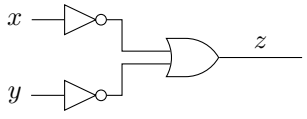☐ 

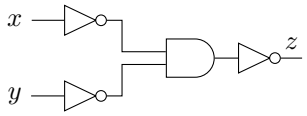☐ 

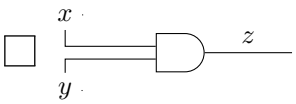☐ 

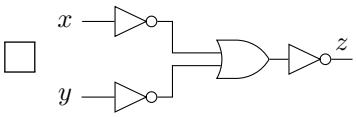☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en

- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

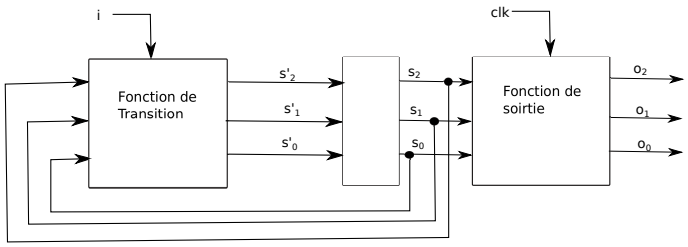
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



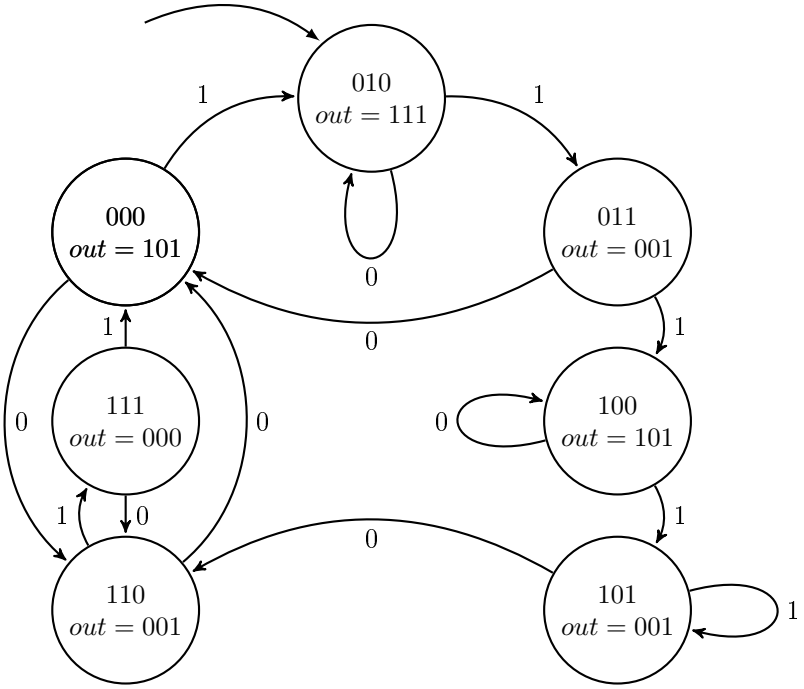L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



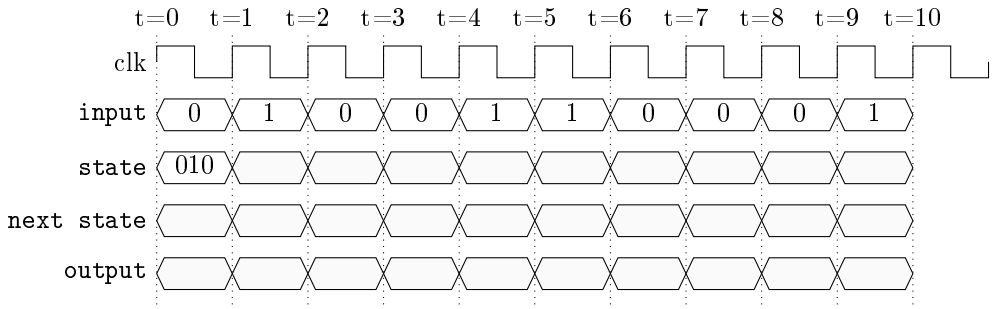Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 12 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 13 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 15 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 11, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 16 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:


Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

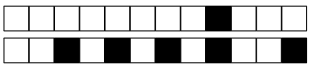☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



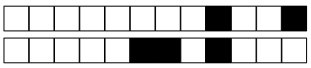

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***


Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

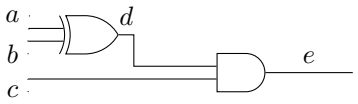Question 1 On considère le circuit suivant.



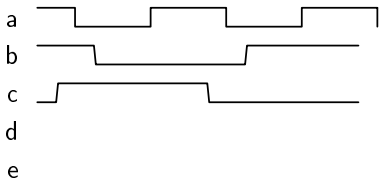Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*


Question 2
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{A}$

Question 3 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

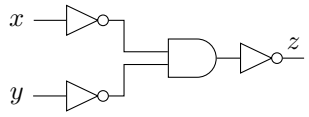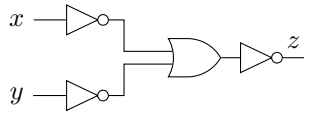☐ 

☐ 

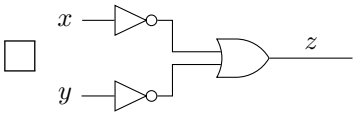☐ 

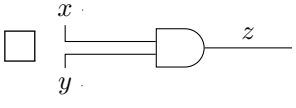☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 4 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 56790

Question 6 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


- ☐ 10100101
- ☐ 10100011
- ☐ 1010011
- ☐ 10100111

Automates (8pts)

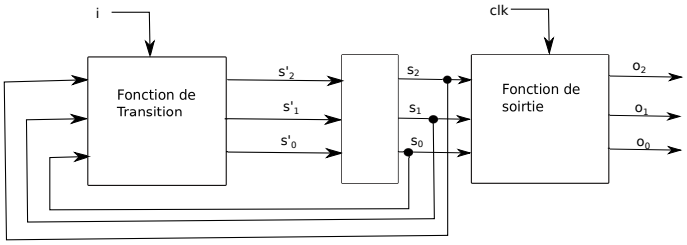
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



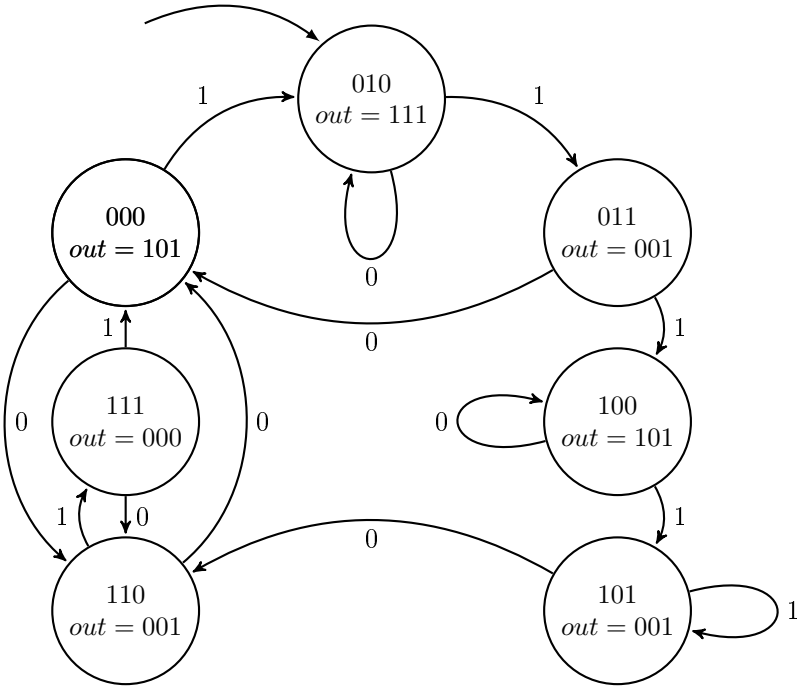L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



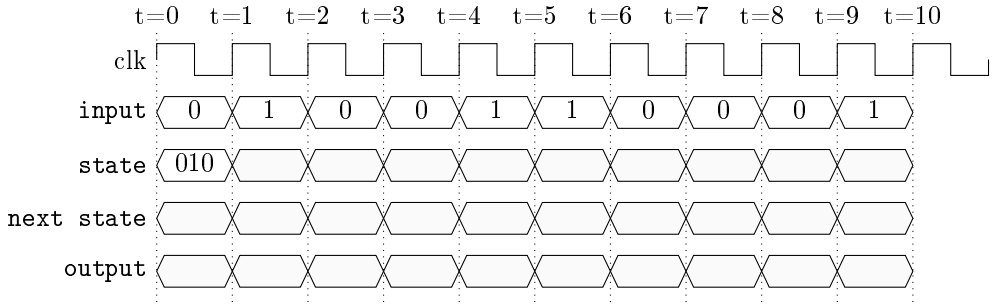Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



f p j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 12 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 13 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 12, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									


☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

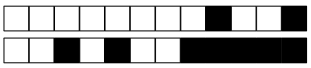Question 16 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*



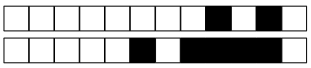

+10/1/30+

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***


Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

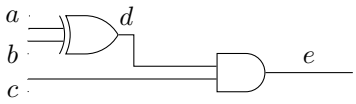Question 1 On considère le circuit suivant.



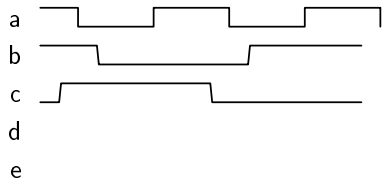Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐f ☐p ☐j *Reservé*


Question 3
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\overline{A+B}$

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

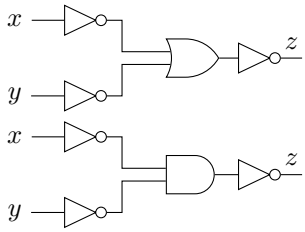☐ 

☐

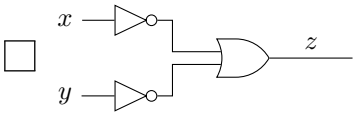☐ 

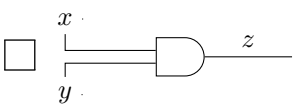☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1110 0011 0110

Question 6 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


- ☐ 10100011
- ☐ 10100111
- ☐ 1010011
- ☐ 10100101

Automates (8pts)

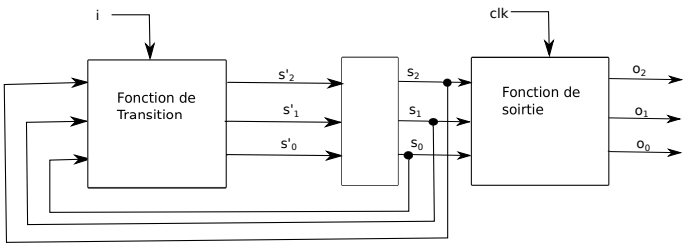
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



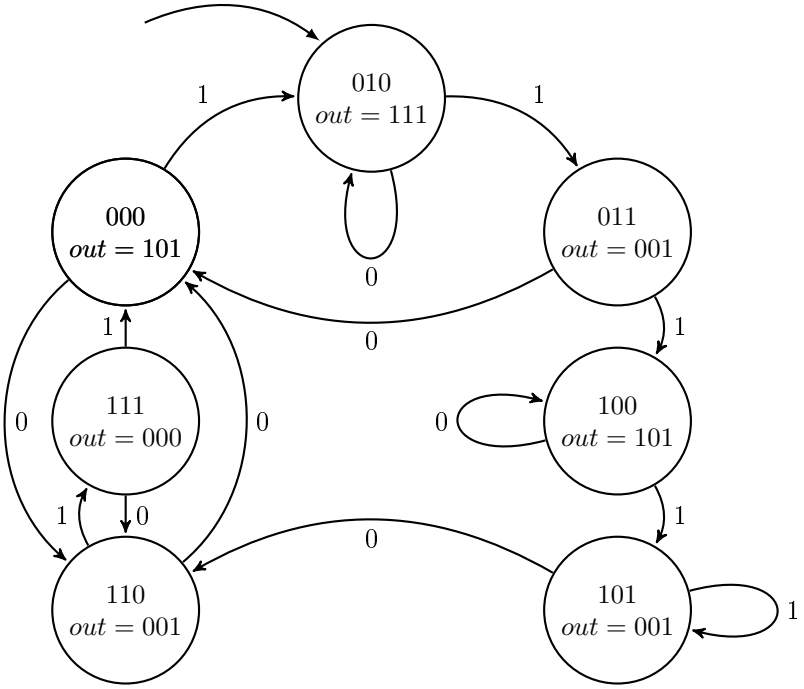L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



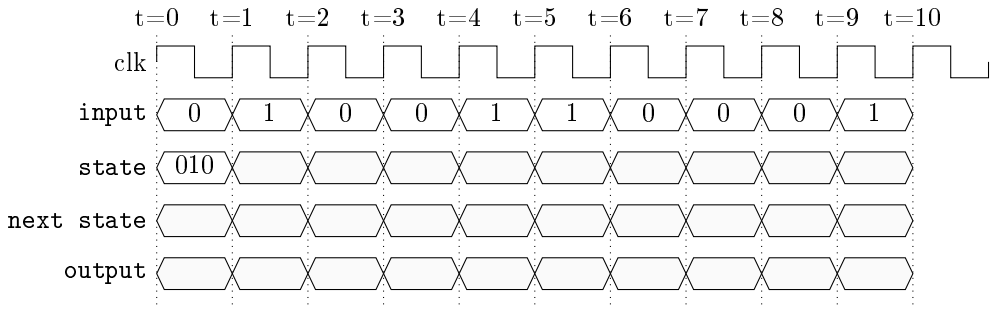Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 13 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?


```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```


- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

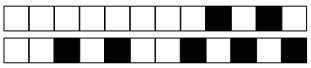Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



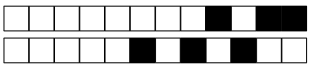

+11/1/20+

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***


Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

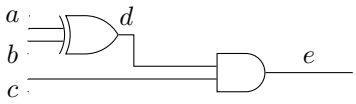Question 1 On considère le circuit suivant.



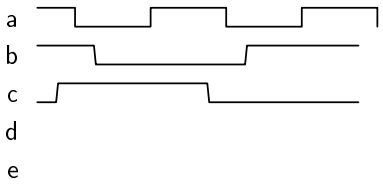Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 3 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100111
- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 1010011


Question 4
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1110 0011 0110

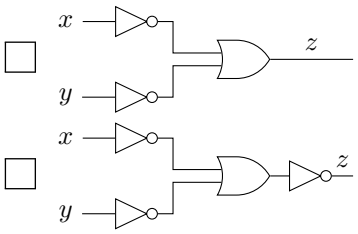Question 6 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?




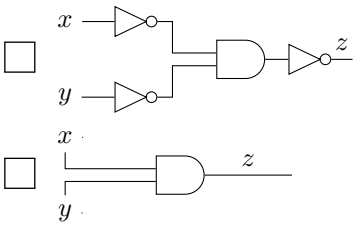


☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Automates (8pts)

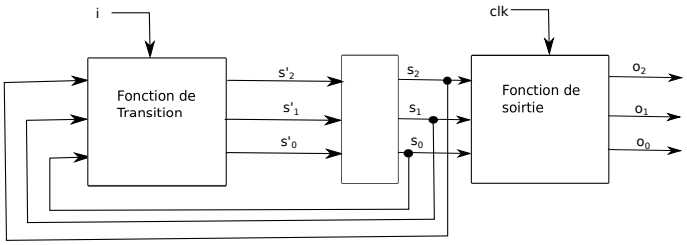
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



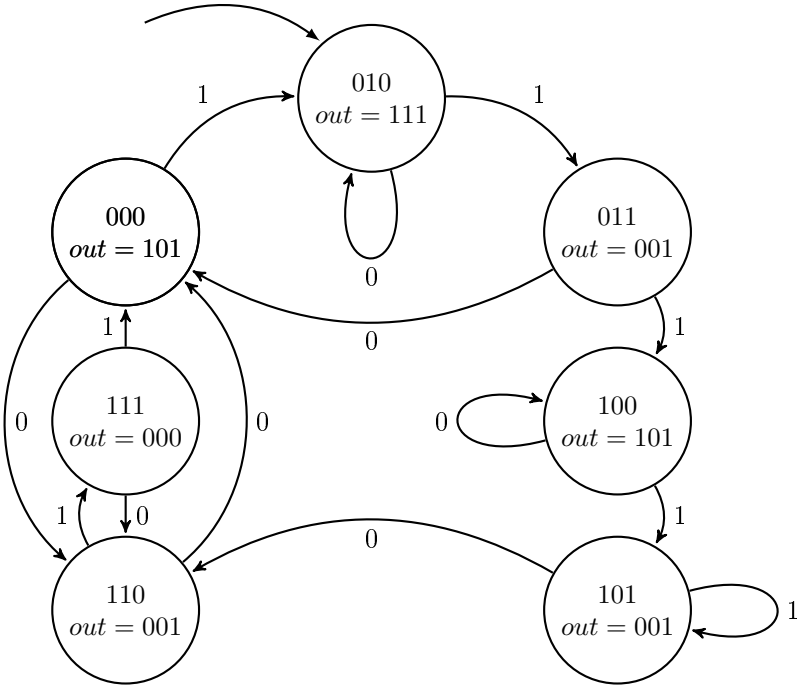L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



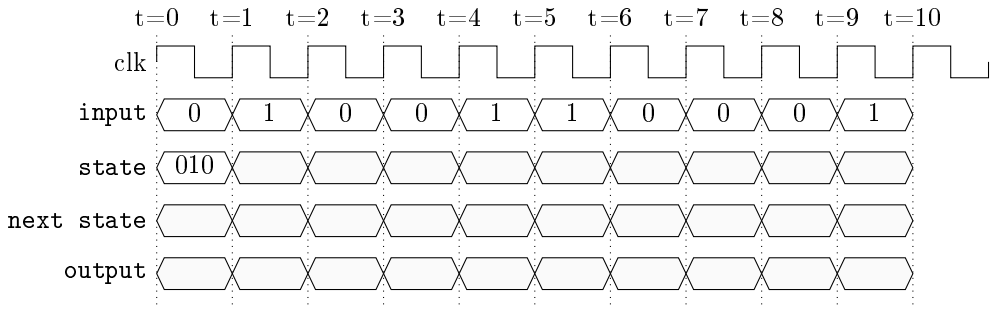Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 12, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 16 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:


Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

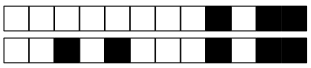☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



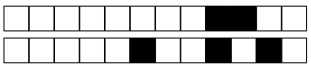

+12/1/10+

EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100111
- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 1010011

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 3
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

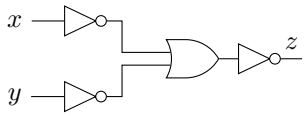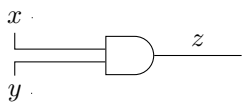☐ 

☐ 

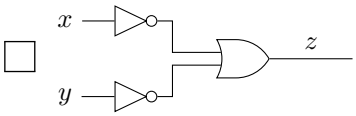☐ 

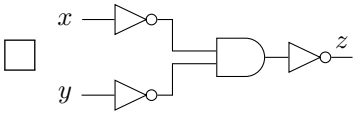
☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1110 0011 0110

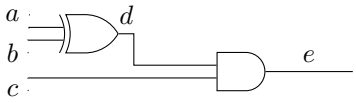Question 6 On considère le circuit suivant.



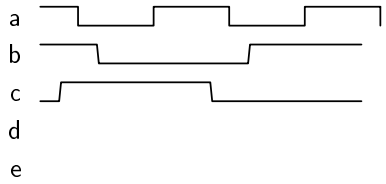Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

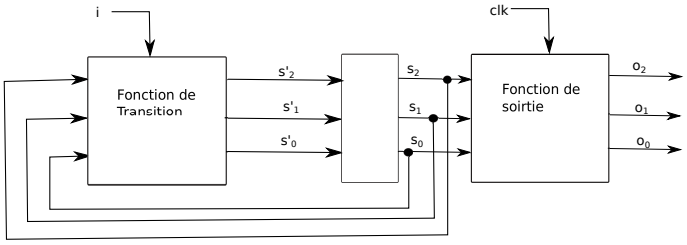
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



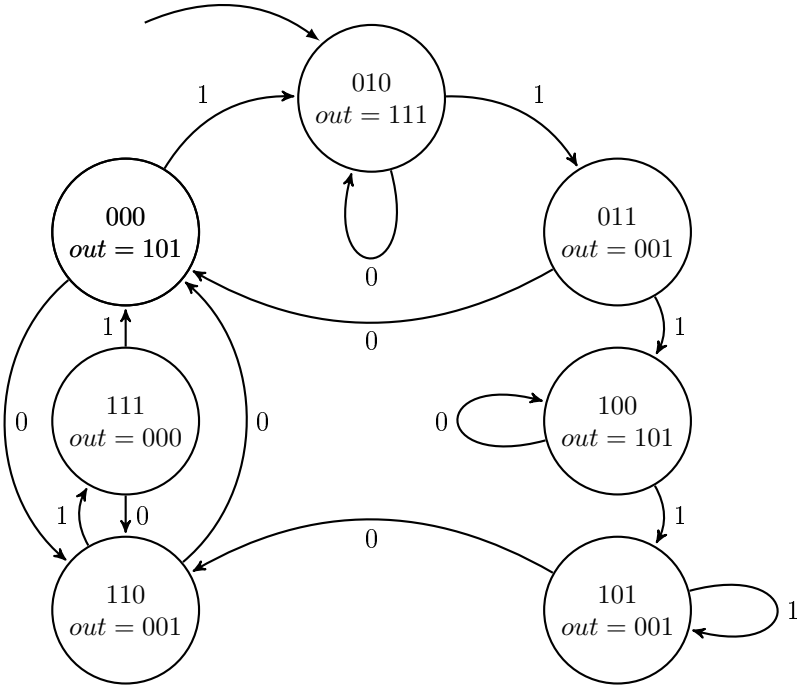L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



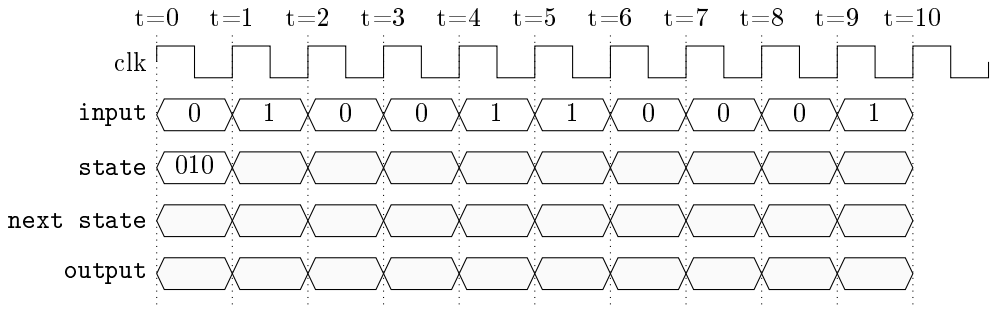Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 13 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

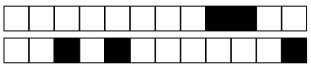

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1

L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en

- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A + B}$


Question 2 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100011
- ☐ 10100111
- ☐ 10100101
- ☐ 1010011


Question 3 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 1010

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

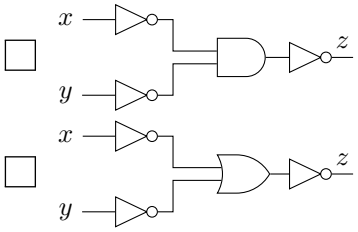☐ 

☐

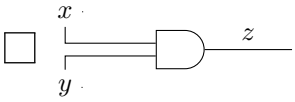☐ 

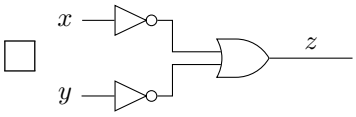☐ 


☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

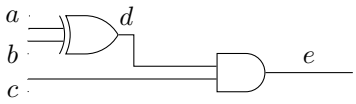Question 6 On considère le circuit suivant.



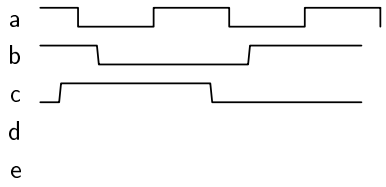Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Automates (8pts)

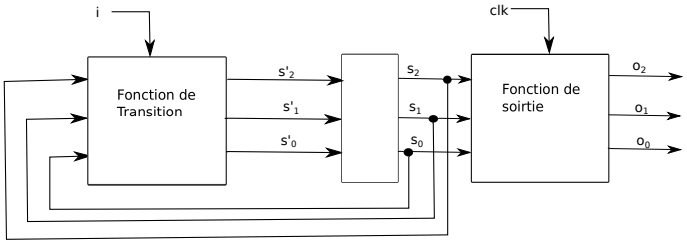
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



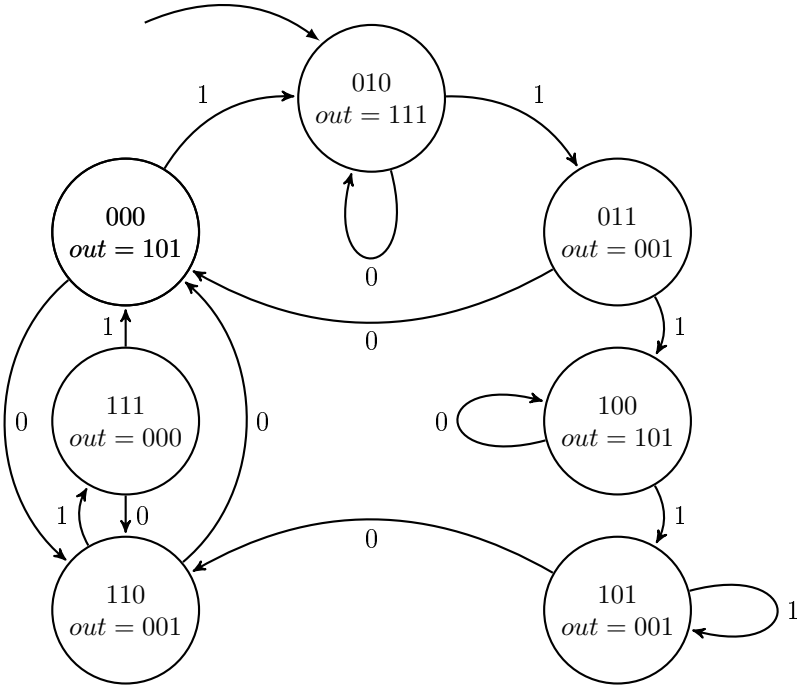L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



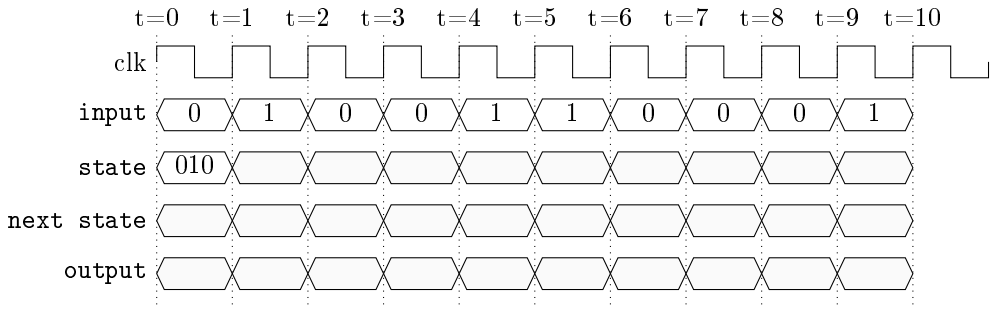Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 12, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 12 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction		Registres			Cases mémoires				
		$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)		16	15	0	0	0	4	4	4
	li $t4 16								
Label1:	bne $t2, $t4 Label2								
	sw $t2 0($t4)								
Label2:	addi $t3 $t3 1								
	sw $t3 -4($t3)								


☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



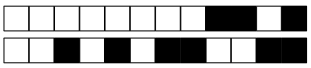Question 16 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*



EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 2
L'expression booleenne suivante $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{A} + B)$ se simplifie en

- ☐ $\overline{A + B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A} + \bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$

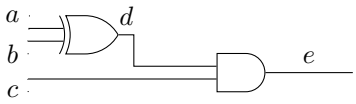Question 3 On considère le circuit suivant.



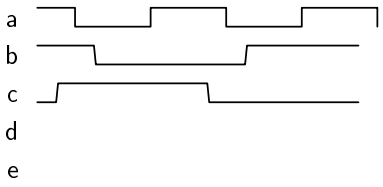
Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

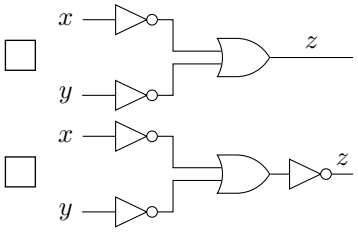Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?



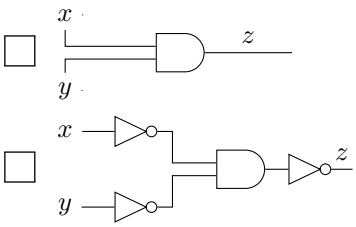

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1110 0011 1010


Question 6 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 1010011
- ☐ 10100111
- ☐ 10100101
- ☐ 10100011


Automates (8pts)

Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un

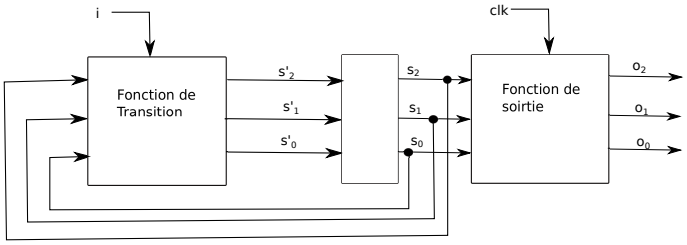
registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



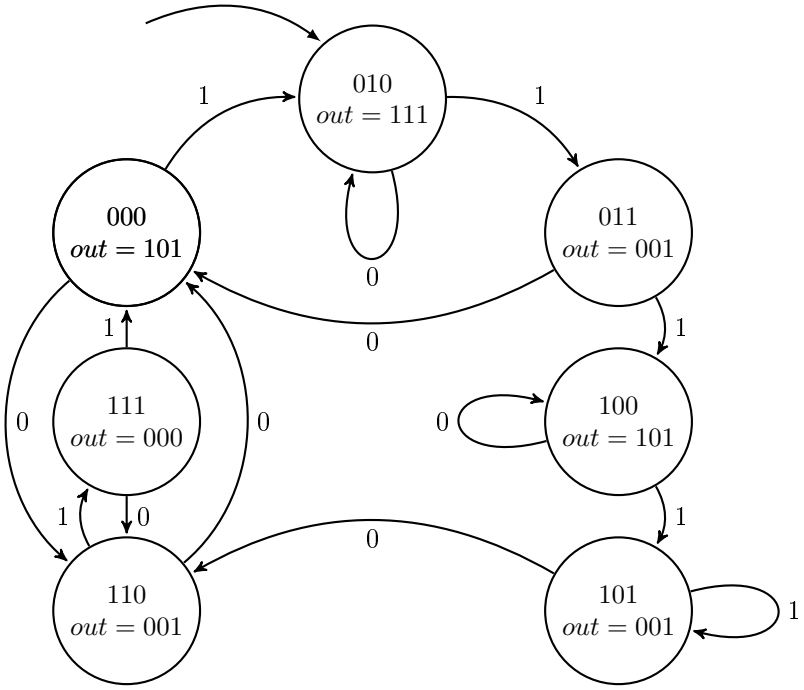L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



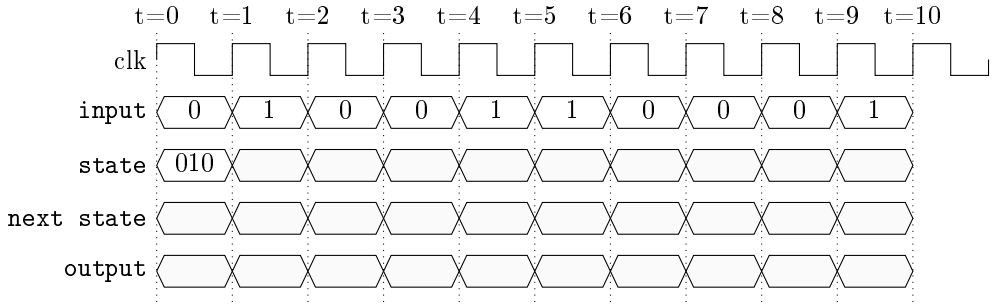Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 12 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 ♣

Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun`.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

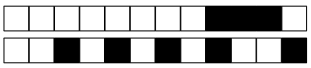Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

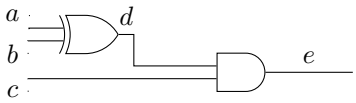Question 3 On considère le circuit suivant.



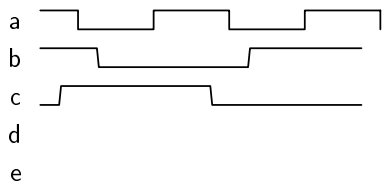
Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 4 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

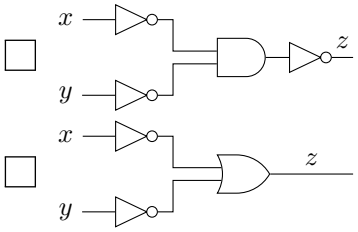☐ 

☐

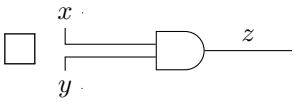☐ 

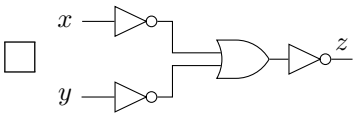☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?


☐ 1101 1100 0110 1100
☐ 1101 1110 0011 0110
☐ 1101 1110 0011 1010
☐ 56790

Question 6 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


☐ 1010011
☐ 10100101
☐ 10100111
☐ 10100011

Automates (8pts)

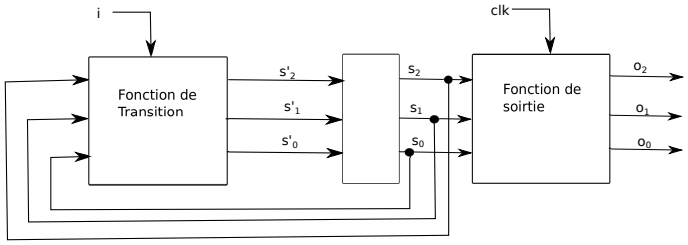
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge *clk*.



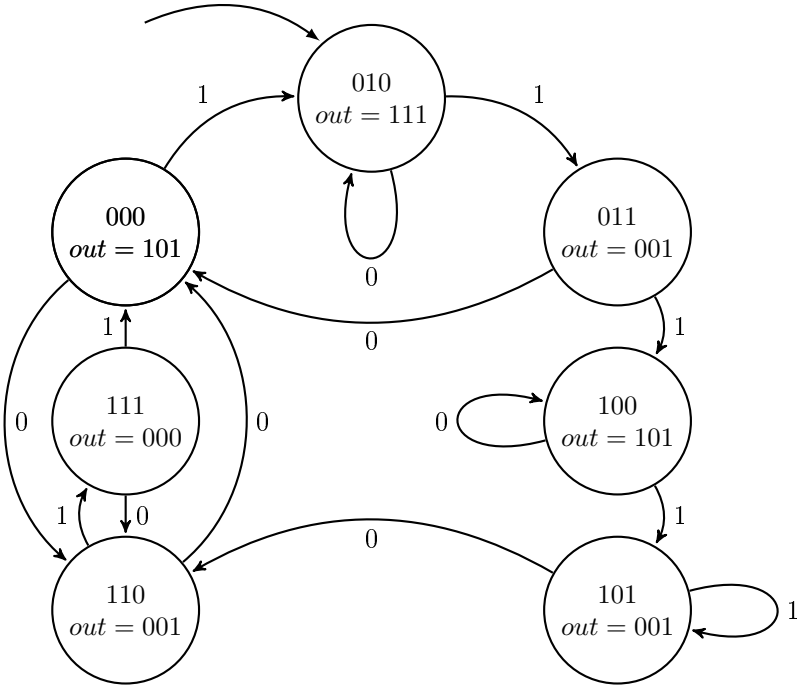L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge *clk* dans l'état 011.



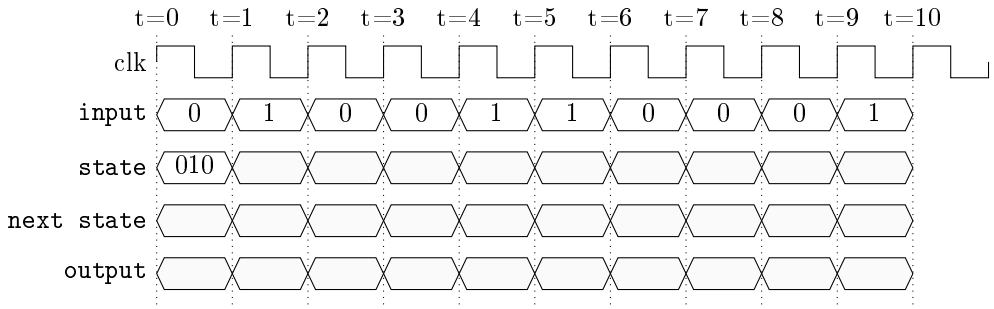Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 12 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 13 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 14 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 15 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 16 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 11, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1

L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\overline{A+B}$

Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 3 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

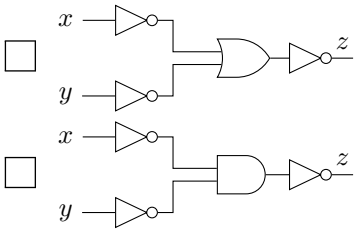☐ 

☐

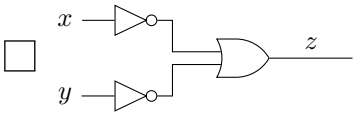☐ 

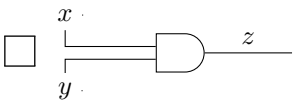☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 4 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100011
- ☐ 10100111
- ☐ 1010011
- ☐ 10100101


Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1100 0110 1100

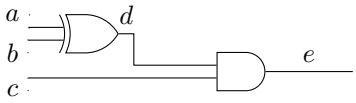Question 6 On considère le circuit suivant.



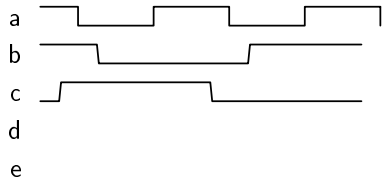Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Automates (8pts)

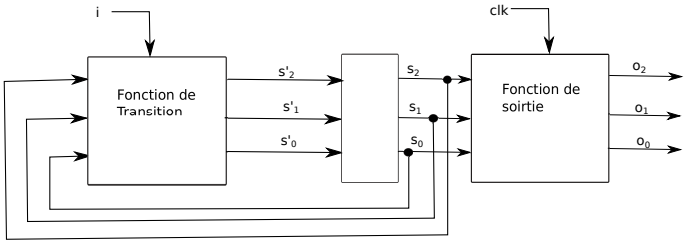
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



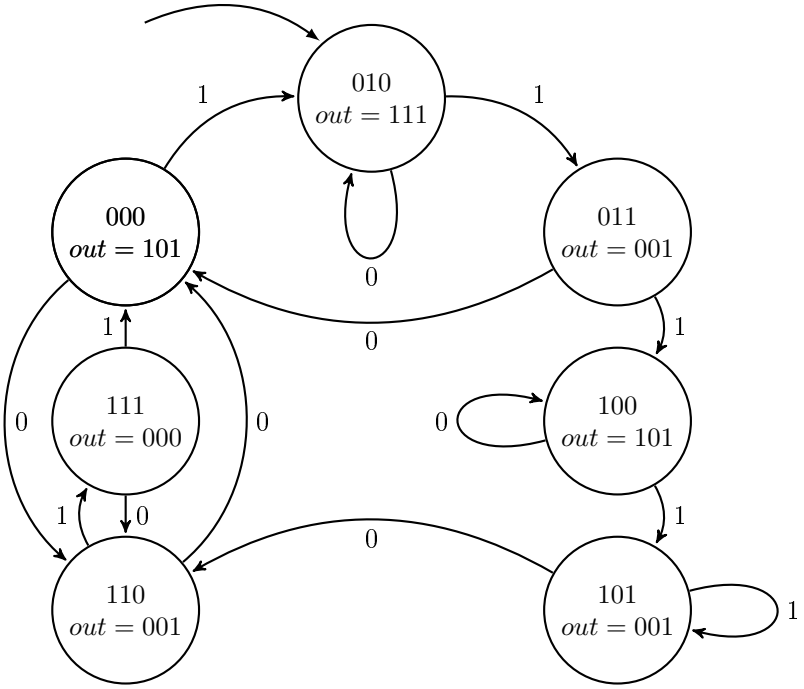L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



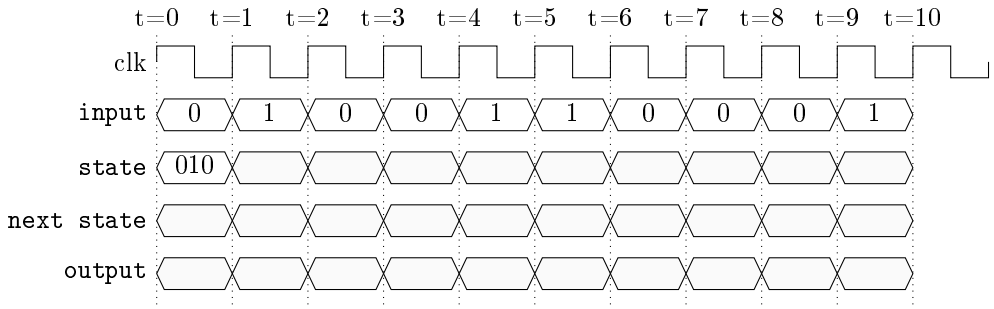Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 16, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 13 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 15 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).


Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 16 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

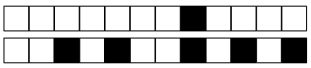

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0
☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1
☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2
☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3
☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4
☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5
☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6
☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7
☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8
☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures


Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***
Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.
L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.
IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*


Calcul Booleen et Circuit (5pts)


Question 1
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$

Question 2 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

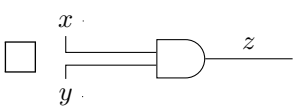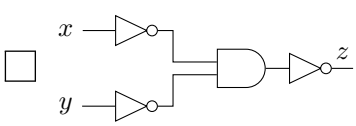☐ 

☐ 

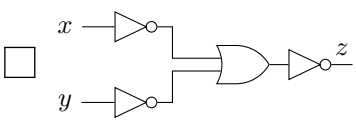☐ 

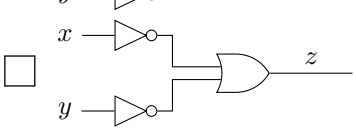☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 3 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*


Question 4 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 0110
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 1010

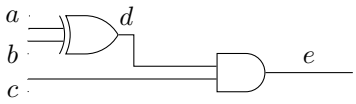Question 5 On considère le circuit suivant.



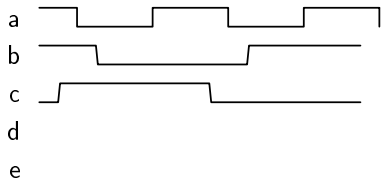Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 6 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits


- ☐ 10100011
- ☐ 1010011
- ☐ 10100101
- ☐ 10100111

Automates (8pts)

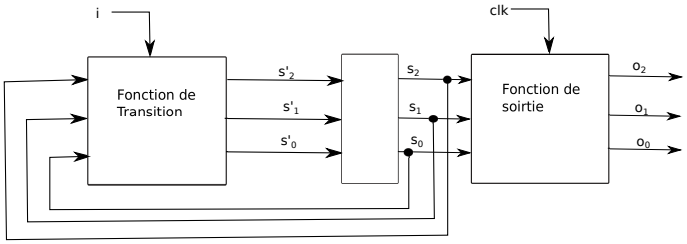
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



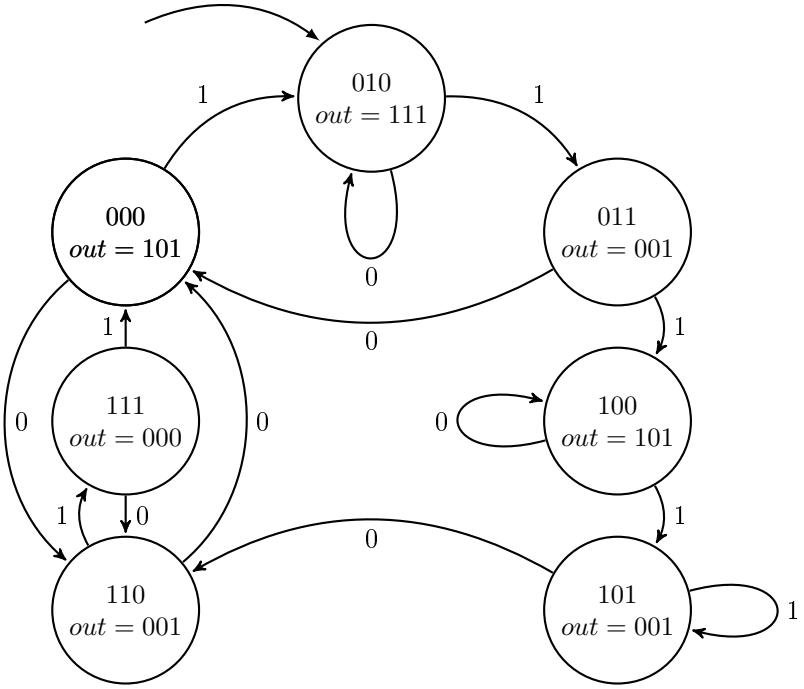L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



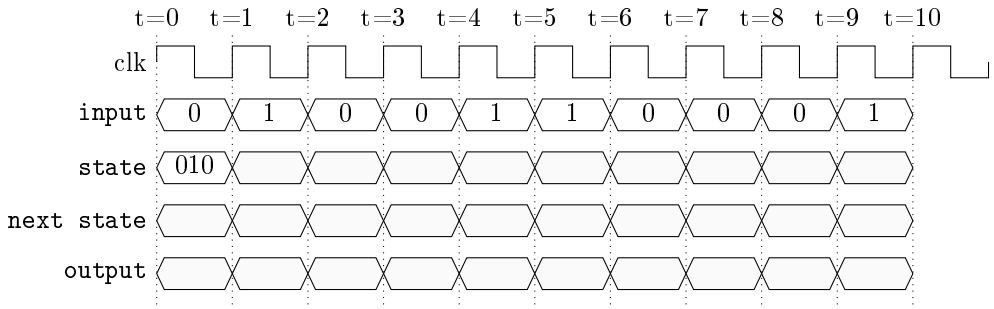Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 12 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 13 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 15 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:


```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 16 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 15, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

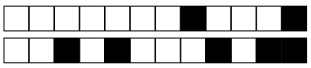

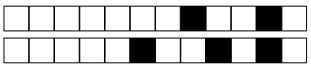

+18/1/10+

EXAMEN ARC TCA 2019 **3TCA**

Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.

L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.

IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*

Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1

L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en


- ☐ $\overline{A+B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\bar{A}$


Question 2 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:


a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 3 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

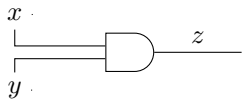☐ 

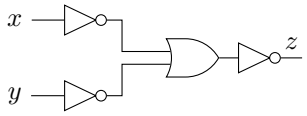☐ 

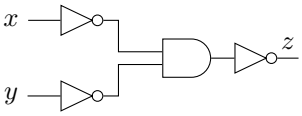☐ 

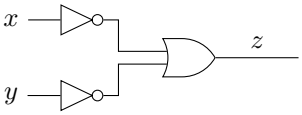☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 4 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 1101 1110 0011 0110


Question 5 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 10100011
- ☐ 10100101
- ☐ 10100111
- ☐ 1010011

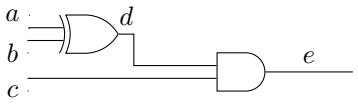Question 6 On considère le circuit suivant.



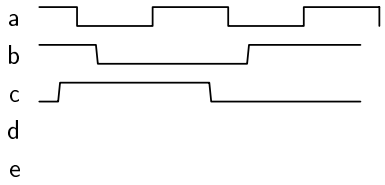Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.




Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

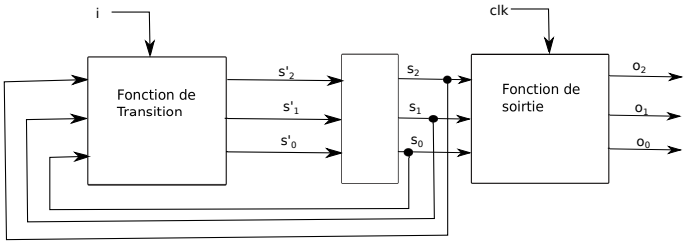
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



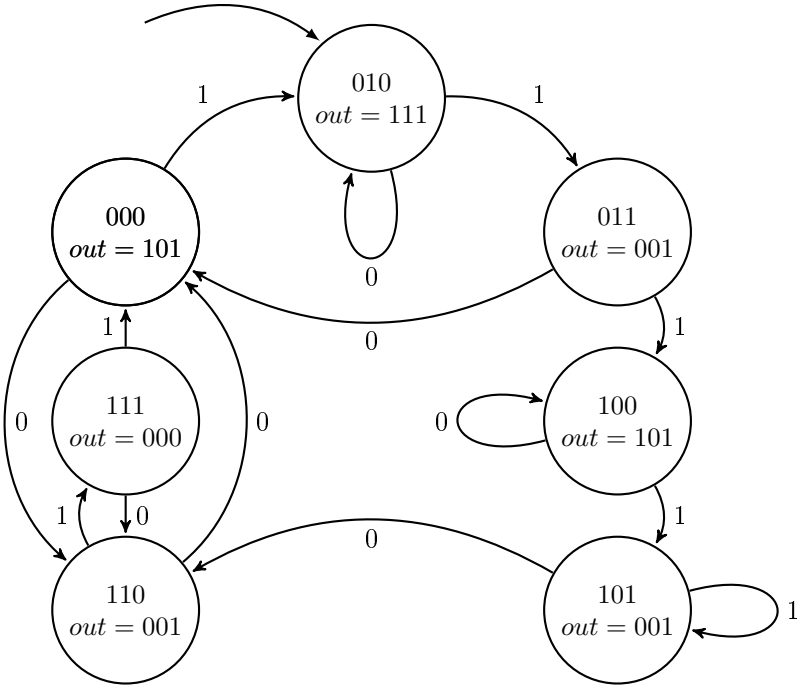L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



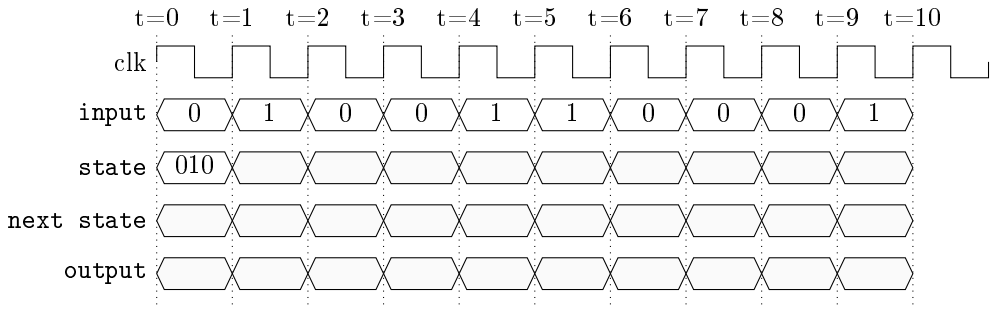Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐f ☐p ☐j *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 12 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction		Registres			Cases mémoires				
		$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)		16	15	0	0	0	4	4	4
	li $t4 16								
Label1:	bne $t2, $t4 Label2								
	sw $t2 0($t4)								
Label2:	addi $t3 $t3 1								
	sw $t3 -4($t3)								

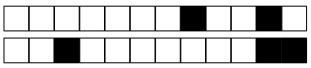☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



Question 13 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 14, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 14 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 15 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 16 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

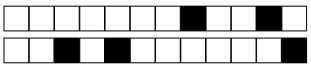☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*



Examen ARC 3TCA 2019, Examen du 11/10/2019

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous. ↓

Nom et prénom :

Durée : 2 heures

Tout document papier autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Cochez les réponses des question QCM au crayon à papier pour éviter les ratures. Pour les autres questions, le cadre donne une idée de la taille des réponses attendues. **Ne pas écrire** *dans les case grisées marquées* ***"Réservé"***


Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses (pour ces questions, les mauvaises réponses peuvent entrainer des points négatifs). Les autres ont une unique bonne réponse.


L'enseignant responsable ne répond pas aux questions qui concernent la mauvaise compréhension d'une question (pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions), il répond uniquement aux questions qui concernent les éventuelles erreurs dans le sujet.


IMPORTANT*: n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'étudiant et votre nom ci-dessus.*


Calcul Booleen et Circuit (5pts)

Question 1 ♣ Parmis les circuits suivants, quels sont ceux qui implémentent la formule logique suivante: $z = x.y$?

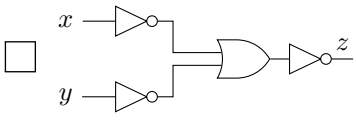☐ 

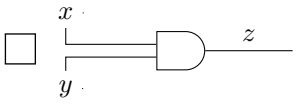☐ 

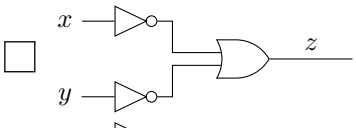☐ 

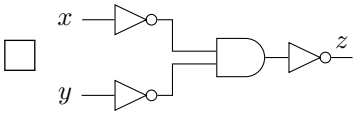☐ 

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*


Question 2 Que vaut $(163)_{10}$ en base 2 sur 8 bits

- ☐ 1010011
- ☐ 10100011
- ☐ 10100111
- ☐ 10100101


Question 3
L'expression booleenne suivante $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{A}+B)$ se simplifie en

- ☐ $\bar{A}$
- ☐ $\bar{A}+\bar{B}$
- ☐ $\bar{B}$
- ☐ $\overline{A+B}$

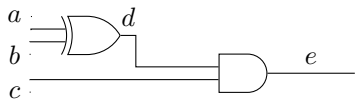Question 4 On considère le circuit suivant.



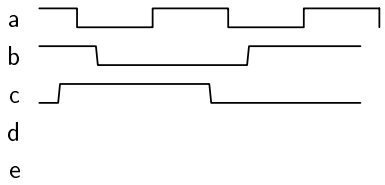Complétez le chronogramme ci-dessous avec les valeurs des signaux d et e.



Quelle est l'équation logique qui définit e en fonction de a, b et c? (répondez dans le cadre ci-dessous).

☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 5 Que vaut $0xDE3A$ en binaire?

- ☐ 1101 1100 0110 1100
- ☐ 56790
- ☐ 1101 1110 0011 1010
- ☐ 1101 1110 0011 0110


Question 6 Dessinez un circuit à 3 entrées (a, b et c) et une sortie (out) ayant pour table de vérité la table suivante:

a	b	c	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Automates (8pts)

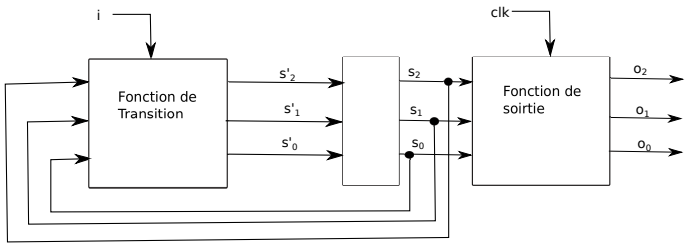
Le circuit séquentiel ci-dessous est un automate qui présente une entrée i sur 1 bit, ainsi qu'une sortie $o = (o_2, o_1, o_0)$ sur 3 bits. L'état courant (s_2, s_1, s_0) comporte trois bits, stockés dans un registre composé de trois flip-flops régies par le front montant de l'horloge clk.



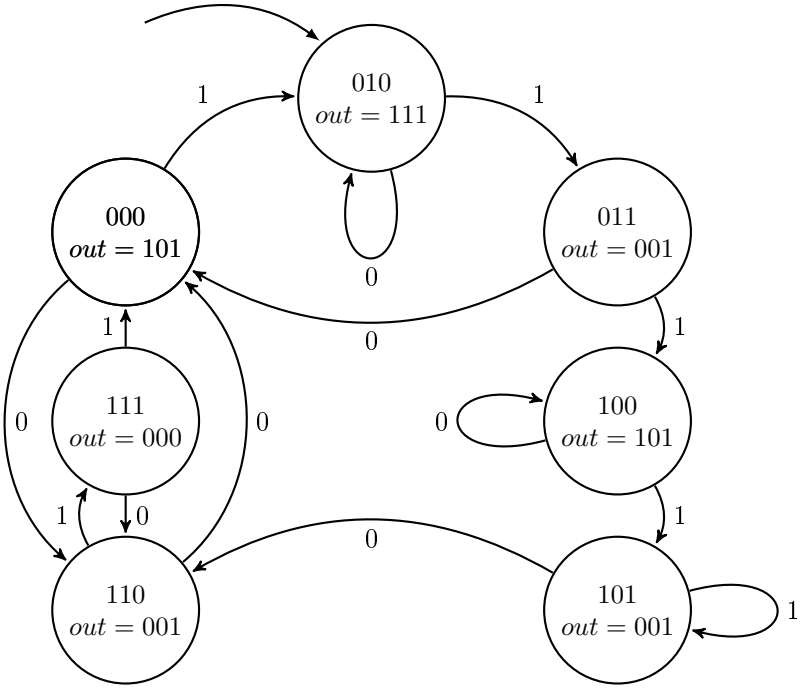L'automate décrivant le comportement est donné ci-dessous, dans chaque état est décrit la sortie o correspondant à cet état et les transitions sont étiquetées par la valeur de l'entrée i qui les provoque. Par exemple, l'état initial est l'état 010, lorsque l'entrée i vaut 1, on passe sur le front montant de l'horloge clk dans l'état 011.



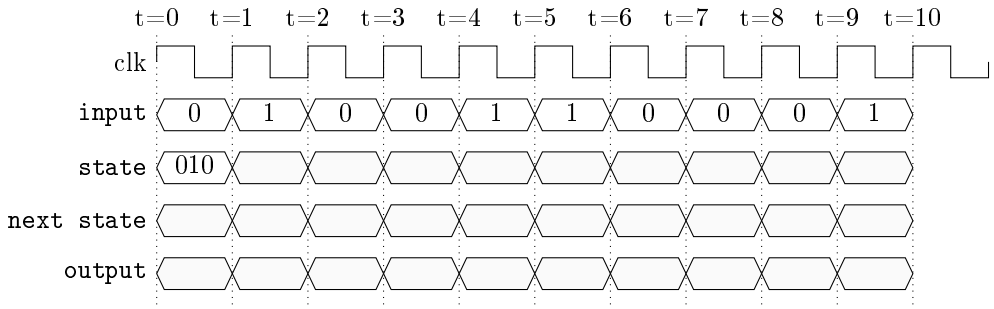Question 7 Assurez-vous que vous comprenez bien le comportement de ce circuit. Pour cela, complétez le chronogramme ci-dessous.



Question 8 Remplissez les tables de vérités ci-dessous, correspondant à la fonction de transition et la fonction de sortie de cet automate.

Fonction de transition:

s_2	s_1	s_0	i	s'_2	s'_1	s'_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Fonction de sortie:

s_2	s_1	s_0	o_2	o_1	o_0
0	0	0			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


☐f ☐p ☐j *Reservé*

Question 9
Fournissez une fonction booléenne pour chacun des signaux de sortie: o_2, o_1, o_0. Minimisez si vous pouvez.

☐ff ☐f ☐p ☐j ☐jj *Reservé*

Question 10 Implémentez maintenant la fonction de sortie en un circuit composé de portes logiques, correspondant aux fonctions booléennes que vous venez de définir pour o_2, o_1 et o_0.

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

 

Micro-Architecture et assembleur (7pts)

Question 11 Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic	description	operation
MOV(.B) src, dst	Move source to destination	src → dst
PUSH(.B) src	Push source on stack	SP-2 → SP, src → @SP
RET	Return from subroutine	@SP → PC, SP+2 → SP

Pour chaque ligne, remplissez la table ci-dessous avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres				Cases mémoires				
	PC	SP	R11	R12	0	2	4	6	8
(état initial)	0x0400	8	4	2	0	0	0	0	0
0x0400 `MOV #6, SP`									
0x0404 `PUSH R12`									
0x0406 `PUSH R11`									
0x0408 `RET`									

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 12 ♣ Supposons que l'on exécute le code suivant sur un MSP430. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
main:
        mov.b #1, &34
        mov.b #0, &33
        mov.b #1, &33
        mov.b #2, &33
loop:   jmp loop
```

- ☐ L'écriture à l'adresse 34 allume la LED rouge.
- ☐ Tous les 8 bits du PORT 1 sont positionnés en "OUT".
- ☐ Pour allumer les deux LEDs (rouge et verte), il faut écrire `#3` aux adresses `33` puis `34`.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte et la LED rouge.
- ☐ Ce code influence le comportement uniquement du premier bit du PORT1.
- ☐ L'écriture de 1 à l'adresse 33 allume la LED rouge.
- ☐ Sur l'ez430 les deux LEDs sont branchées sur le même port.
- ☐ Ce code influence le comportement du PORT2.
- ☐ Il s'agit d'adresses exprimées en binaire.
- ☐ L'écriture de 2 à l'adresse 33 allume la LED verte.
- ☐ Ce code fait clignoter la LED rouge.
- ☐ La dernière ligne du code représente une boucle infinie.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 13 Ecrivez une portion de code assembleur MSP430 qui travaille sur les registres R5 et R6 et qui fait comme si R6 et R5 *comptaient* les heures et les minutes, avec 2000 minutes par heures et 400 heures par jour. soit l'équivalent du code suivant:

```
R6=0;
for i in range(400):
    R6=R6+1;
    R5=0;
    for j in range(2000):
        R5=R5+1;
#ici R5 vaut 2000, et R6 vaut 400
```

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

Question 14 Considérons le code assembleur que vous avez écrit (ou que vous allez écrire) à la question 13, en supposant que l'horloge du MSP430 tourne à 4MHz, qu'une instruction assembleur MSP430 est (environ) exécutée tous les deux cycles d'horloge. Donner (et expliquer) le temps approximatif au bout duquel les registres arrivent à la valeur max (i.e. 2000 pour R5 et 400 pour R6)

☐**f** ☐**p** ☐**j** *Reservé*

Question 15 ♣
Dans le TD7 (Simulateur SPIM du MIPS), on exécutait le code assembleur MIPS suivant. Dans ce contexte, quelles sont les phrases vraies ci-dessous?

```
[...]
lw   $s0, x
lw   $s1, y
move  $a0, $s0
jal  fun
move  $s1,$v0
[...]
```

- ☐ `$v0` contient le résultat de l'appel à la fonction `fun.`
- ☐ Les opérations effectuées ne modifient que des registres.
- ☐ Les registres référencés dans ce code sont dans le CPU
- ☐ `jal fun` est un saut conditionnel.
- ☐ `x` et `y` sont inconnues à la compilation.
- ☐ L'instruction `move $a0,$s0` met le contenu de $a0 dans $s0.
- ☐ L'exécution de `jal fun` modifie le registre $v0 en y stockant l'addresse de retour.
- ☐ Les valeurs de `x` et `y` sont des addresses mémoires.
- ☐ L'instruction `lw` transfère une valeur de la mémoire à un registre.
- ☐ `fun` est un label qui correspond à une adresse mémoire.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 16 Un MIPS exécute le code de la colonne de gauche du second tableau ci-dessous. On rappelle les définitions des instructions concernées:

Mnemonic		description	operation
li	$\$R_{dest}, cst$	Load immediate	$\$R_{dest} \leftarrow cst$
sw	$\$R_{source}, offset(\$R_{dest})$	Store word	$Memory[\$R_{dest} + offset] \leftarrow \$R_{source}$
bne	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch not equal	IF $\$R_s \neq \$R_t$, $\$PC = label$
beq	$\$R_s, \$R_t, label$	Branch if equal	IF $\$R_s = \$R_t$, $\$PC = label$
addi	$\$R_d, \$R_s, const16$	Add immediate	$\$R_s = \$R_t + const16$

Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire *après* l'exécution de l'instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction	Registres			Cases mémoires				
	$t2	$t3	$t4	0	4	8	12	16
(état initial)	16	15	0	0	0	4	4	4
li $t4 16								
Label1: bne $t2, $t4 Label2								
sw $t2 0($t4)								
Label2: addi $t3 $t3 1								
sw $t3 -4($t3)								

☐**ff** ☐**f** ☐**p** ☐**j** ☐**jj** *Reservé*

